Predmet: Logički dizajn Student: Daris Mujkić 19413

# ZADAĆA 2

## ZADATAK 1:

Prepoznavanje sekvence "10101" ili "10011".

# a) Mealy automat

A – početno stanje

B - na ulazu "1"

C - na ulazu "10"

D - na ulazu "101"

E – na ulazu "100"

F - na ulazu "1010"

G - na ulazu "1001"

(7 stanja, trobitni ulaz)

# 

## b) Moore

A – početno stanje

B - na ulazu "1"

C – na ulazu "10"

D – na ulazu "101"

E – na ulazu "100"


F - na ulazu "1010"

G – na ulazu "1001"

H - na ulazu "10101"

I – na ulazu "10011"

(9 stanja, četverobitni ulaz)

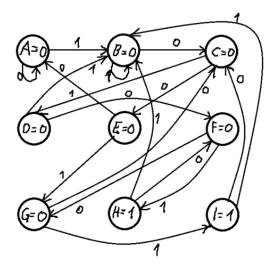

### ZADATAK 2:

Uzet ćemo dva automata. Jedan će imati ulogu brojača sekvence, dok će drugi biti brojač parnih/neparnih brojeva.

# a) Brojač sekvence

q1	$\mathbf{q}0$	q1_n	q0_n	t1	t0	y
0	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1

b) Brojač parnih/neparnih brojeva

<b>q3</b>	$\mathbf{q}2$	q1	$\mathbf{q0}$	q3_n	q2_n	q1_n	q0_n	t3	t2	t1	t0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1

### ZADATAK 3:

Cache capacity = 4096KB

Word = 8B

Block size = 8

Ass. = 4


Block = Block size \* Word = 8 \* 8B = 64 B

$$N = \frac{Capacity}{Ass. * Block} = \frac{4096KB}{4 * 64B} = 16384 B$$

 $no_b_index = log_2 N = log_2 16384 = 14$ 

 $no_b_offset = log_2 Block = log_2 64 = 6$ 

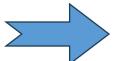no\_b\_tag = address - no\_b\_index - no\_b\_tag = 64 - 14 - 6 = 44




index = 14b

offset = 3b

tag = 44b

### ZADATAK 4:

a) mar := a; a := mbr + a; wr

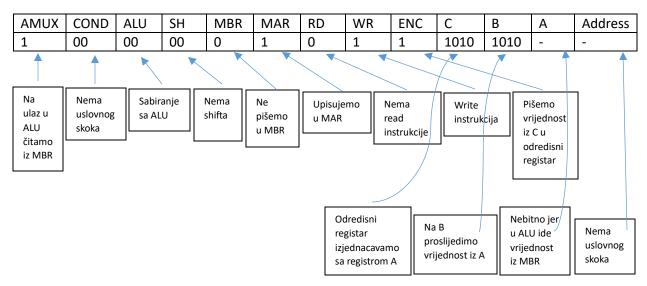

b) mar := lshift(mbr + a); if z then goto A1

Nevalidna mikrokonstrukcija (upis u MAR se ne može obaviti nakon operacija u ALU).

ZADATAK 5:

n/A