

Zadaća 1 LD - Daris Mujkić 19413

Zadatak 1.

1. Identifikacija i imenovanje ulaznih i izlaznih promjenjivih:

Kolo ima dva trobitna ulaza A i B, te četverobitni izlaz R.

2. Definisanje tabele istine:

A[2..0] B[2..0] | R[3..0]

~~~~~

|     |     |  |      |
|-----|-----|--|------|
| 000 | 000 |  | ---- |
| 000 | 001 |  | 0000 |
| 000 | 010 |  | ---- |
| 000 | 011 |  | ---- |
| 000 | 100 |  | ---- |
| 000 | 101 |  | ---- |
| 000 | 110 |  | ---- |
| 000 | 111 |  | ---- |
| 001 | 000 |  | 0000 |
| 001 | 001 |  | ---- |
| 001 | 010 |  | ---- |
| 001 | 011 |  | ---- |
| 001 | 100 |  | ---- |
| 001 | 101 |  | ---- |
| 001 | 110 |  | ---- |
| 001 | 111 |  | ---- |
| 010 | 000 |  | ---- |
| 010 | 001 |  | ---- |
| 010 | 010 |  | ---- |
| 010 | 011 |  | ---- |
| 010 | 100 |  | ---- |
| 010 | 101 |  | ---- |
| 010 | 110 |  | ---- |
| 010 | 111 |  | 1110 |

|     |     |  |      |
|-----|-----|--|------|
| 011 | 000 |  | ---- |
| 011 | 001 |  | ---- |
| 011 | 010 |  | ---- |
| 011 | 011 |  | ---- |
| 011 | 100 |  | ---- |
| 011 | 101 |  | ---- |
| 011 | 110 |  | 1010 |
| 011 | 111 |  | ---- |
| 100 | 000 |  | ---- |
| 100 | 001 |  | ---- |
| 100 | 010 |  | ---- |
| 100 | 011 |  | ---- |
| 100 | 100 |  | ---- |
| 100 | 101 |  | ---- |
| 100 | 110 |  | ---- |
| 100 | 111 |  | ---- |
| 101 | 000 |  | ---- |
| 101 | 001 |  | ---- |
| 101 | 010 |  | ---- |
| 101 | 011 |  | ---- |
| 101 | 100 |  | ---- |
| 101 | 101 |  | ---- |
| 101 | 110 |  | ---- |
| 101 | 111 |  | ---- |
| 110 | 000 |  | ---- |
| 110 | 001 |  | ---- |
| 110 | 010 |  | ---- |
| 110 | 011 |  | 1010 |
| 110 | 100 |  | ---- |
| 110 | 101 |  | ---- |
| 110 | 110 |  | ---- |
| 110 | 111 |  | ---- |
| 111 | 000 |  | ---- |

111 001 | ----  
 111 010 | 1110  
 111 011 | ----  
 111 100 | ----  
 111 101 | ----  
 111 110 | ----  
 111 111 | ----

### 3.Minimizacije logičkih izraza:

Output Expressions (double-click to edit):

$$\begin{aligned}
 R_3 &= B_1 \\
 R_2 &= \overline{B_2} \cdot B_1 \cdot B_0 + A_2 \cdot \overline{A_0} \cdot B_1 \\
 R_1 &= B_1 \\
 R_0 &= 0
 \end{aligned}$$

R3:

|                 |     | $B_2, B_1, B_0$ |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                 |     | 000             | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
| $A_2, A_1, A_0$ | 000 | -               | 0   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|                 | 001 | 0               | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|                 | 011 | -               | -   | -   | -   | 1   | -   | -   | -   |
|                 | 010 | -               | -   | -   | -   | -   | 1   | -   | -   |
|                 | 110 | -               | -   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   |
|                 | 111 | -               | -   | -   | 1   | -   | -   | -   | -   |
|                 | 101 | -               | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|                 | 100 | -               | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |



R0:

|                 |     | $B_2, B_1, B_0$ |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                 |     | 000             | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
| $A_2, A_1, A_0$ | 000 | -               | 0   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|                 | 001 | 0               | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|                 | 011 | -               | -   | -   | -   | 0   | -   | -   | -   |
|                 | 010 | -               | -   | -   | -   | -   | 0   | -   | -   |
|                 | 110 | -               | -   | 0   | -   | -   | -   | -   | -   |
|                 | 111 | -               | -   | -   | 0   | -   | -   | -   | -   |
|                 | 101 | -               | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|                 | 100 | -               | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

#### 4.Crtanje sheme (Logisim)

### Zadatak 2.

#### 1.Identifikacija i imenovanje ulaznih i izlaznih promjenjivih:

Kolo ima jedan četverobitni ulaz U u EXCESS-3 BCD format i sedmosegmentni displej (izlazi A, B, C, D, E, F, G), diode se pale visokim naponskim nivoom.

#### 2.Definisanje tabele istine:

Ulaz[3..0] | A B C D E F G

~~~~~

```

0000 | - - - - -
0001 | - - - - -
0010 | - - - - -
0011 | 1 1 1 1 1 0
0100 | 0 1 1 0 0 0
0101 | 1 1 0 1 1 0
0110 | 1 1 1 1 0 0
0111 | 0 1 1 0 0 1
1000 | 1 0 1 1 0 1

```

1001 | 1 0 1 1 1 1 1
 1010 | 1 1 1 0 0 0 0
 1011 | 1 1 1 1 1 1 1
 1100 | 1 1 1 1 0 1 1
 1101 | -----
 1110 | -----
 1111 | -----

3.Minimizacije logičkih izraza:

Output Expressions (double-click to edit):

$A = \overline{U_{laz_2}} + \overline{U_{laz_1}} \cdot U_{laz_0} + \overline{U_{laz_1}} \cdot \overline{U_{laz_0}} + U_{laz_3}$
 $B = \overline{U_{laz_2}} \cdot U_{laz_1} + \overline{U_{laz_2}} \cdot \overline{U_{laz_1}} + U_{laz_3} \cdot U_{laz_1}$
 $C = \overline{U_{laz_2}} + U_{laz_0} + U_{laz_1}$
 $D = \overline{U_{laz_1}} \cdot U_{laz_0} + U_{laz_3} \cdot \overline{U_{laz_1}} \cdot \overline{U_{laz_0}} + U_{laz_3} \cdot U_{laz_1} + \overline{U_{laz_2}} \cdot U_{laz_0}$
 $E = \overline{U_{laz_2}} \cdot U_{laz_0} + U_{laz_1} \cdot \overline{U_{laz_0}}$
 $F = \overline{U_{laz_1}} \cdot U_{laz_0} + U_{laz_3} \cdot \overline{U_{laz_1}}$
 $G = \overline{U_{laz_2}} \cdot U_{laz_0} + \overline{U_{laz_2}} \cdot U_{laz_1} + U_{laz_3} \cdot U_{laz_0} + U_{laz_3} \cdot \overline{U_{laz_1}}$

a) A preko 2u1 MUX, A:

U _{laz₁} , U _{laz₀}		00	01	11	10
U _{laz₃} , U _{laz₂}	00	-	-	1	-
	01	0	1	0	1
	11	1	-	-	-
	10	1	1	1	1

b) B sa 8u1 MUX

Za kontrolne uzimamo U3, U2, U1:

U1az[3..0]	A	B	C	D	E	F	G	
0 0 0 0	-	-	-	-	-	-	-	B_0
0 0 0 1	-	-	-	-	-	-	-	
0 0 1 0	-	-	-	-	-	-	-	B_1
0 0 1 1	1	1	1	1	1	1	0	
0 1 0 0	0	1	1	0	0	0	0	B_2
0 1 0 1	1	1	0	1	1	0	1	
0 1 1 0	1	1	1	1	0	0	1	B_3
0 1 1 1	0	1	1	0	0	1	1	
1 0 0 0	1	0	1	1	0	1	1	B_4
1 0 0 1	1	0	1	1	1	1	1	
1 0 1 0	1	1	1	0	0	0	0	B_5
1 0 1 1	1	1	1	1	1	1	1	
1 1 0 0	1	1	1	1	0	1	1	B_6
1 1 0 1	-	-	-	-	-	-	-	
1 1 1 0	-	-	-	-	-	-	-	B_7
1 1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	

c) C preko minimalnih logičkih kola

U1az ₁ , U1az ₀		00	01	11	10
U1az ₃ , U1az ₂	00	-	-	1	-
	01	1	0	1	1
	11	1	-	-	-
	10	1	1	1	1

d) D koristeći minimalan broj NILI kola

U1az ₁ , U1az ₀		00	01	11	10
U1az ₃ , U1az ₂	00	-	-	1	-
	01	0	1	0	1
	11	1	-	-	-
	10	1	1	1	0

e) E koristeći minimalan broj NI kola

Ulaz ₃ , Ulaz ₂		Ulaz ₁ , Ulaz ₀			
		00	01	11	10
00	00	-	-	1	-
01	01	0	1	0	0
11	11	0	-	-	-
10	10	0	1	1	0

f) F koristeći minimalan broj osnovnih kola

Ulaz ₃ , Ulaz ₂		Ulaz ₁ , Ulaz ₀			
		00	01	11	10
00	00	-	-	1	-
01	01	0	0	1	0
11	11	1	-	-	-
10	10	1	1	1	0

g) G koristeći minimalan broj 4u1 MUX

Ulaz ₃ , Ulaz ₂		Ulaz ₁ , Ulaz ₀			
		00	01	11	10
00	00	-	-	0	-
01	01	0	1	1	1
11	11	1	-	-	-
10	10	1	1	1	0

4.Crtanje sheme (Logisim)

Zadatak 3.

1.Identifikacija i imenovanje ulaznih i izlaznih promjenjivih:

Kolo ima ulaze A i B, te Cin za oduzimanje. Izlazi su Izlaz i Cout.

2.Definisanje tabele istine:

A B Cin | Cout Izlaz

~~~~~

0 0 0 | 0 0

0 0 1 | 1 1



0 1 0 | 1 1  
 0 1 1 | 1 0  
 1 0 0 | 0 1  
 1 0 1 | 0 0  
 1 1 0 | 0 0  
 1 1 1 | 1 1

### 3.Minimizacije logičkih izraza:

Cout:

|   |   | B, Cin |    |    |    |
|---|---|--------|----|----|----|
|   |   | 00     | 01 | 11 | 10 |
| A | 0 | 0      | 1  | 1  | 1  |
|   | 1 | 0      | 0  | 1  | 0  |

Izlaz:

|   |   | B, Cin |    |    |    |
|---|---|--------|----|----|----|
|   |   | 00     | 01 | 11 | 10 |
| A | 0 | 0      | 1  | 0  | 1  |
|   | 1 | 1      | 0  | 1  | 0  |

Output Expressions (double-click to edit):

Cout =  $\overline{A} \cdot \overline{Cin} + A \cdot B + B \cdot Cin$

Izlaz =  $\overline{A} \cdot B \cdot \overline{Cin} + A \cdot B \cdot \overline{Cin} + A \cdot B \cdot Cin + A \cdot B \cdot Cin$

### 4.Crtanje sheme (Logisim)

Zadatak 4.

#### 1.Identifikacija i imenovanje ulaznih i izlaznih promjenjivih:

Kolo ima ulaze A i B, V i M, te izlaze V1 i M1.

## 2. Definisanje tabele istine:

A B V M | V1 M1

~~~~~

0 0 0 0 | 0 0

0 0 0 1 | 0 1

0 0 1 0 | 1 0

0 0 1 1 | - -

0 1 0 0 | 0 1

0 1 0 1 | 0 1

0 1 1 0 | 0 1

0 1 1 1 | - -

1 0 0 0 | 1 0

1 0 0 1 | 1 0

1 0 1 0 | 1 0

1 0 1 1 | - -

1 1 0 0 | 0 0

1 1 0 1 | 0 1

1 1 1 0 | 1 0

1 1 1 1 | - -

3. Minimizacije logičkih izraza:

V1:

A, B \ V, M					
		00	01	11	10
00		0	0	-	1
01		0	0	-	0
11		0	0	-	1
10		1	1	-	1

M1:

A, B \ V, M					
		00	01	11	10
A, B	00	0	1	-	0
	01	1	1	-	1
	11	0	1	-	0
	10	0	0	-	0

Output Expressions (double-click to edit):

V1 = B+V+A+B+A+V+B+V+A+B+A+V

M1 = A+M+A+B+B+M+A+M+A+B+B+M

4.Crtanje sheme (Logisim)